

# Componenti per l'aritmetica binaria

---



Engineering Department in Ferrara

**Codifica binaria di informazioni di tipo numerico e aritmetica binaria**

**Addizione**

**Sommatori binari**

**Sommatore CLA**

**Applicazioni di n-bit adder**

- I sistemi di calcolo necessitano di componenti che realizzino operazioni di tipo aritmetico (somme, prodotti ....) su numeri interi e in floating point
- Dal punto di vista teorico, le conoscenze che abbiamo ci consentono di realizzare qualsiasi funzione e quindi anche quelle svolte da moltiplicatori e sommatore
- Nel caso di interesse, questo approccio non dà però risultati soddisfacenti
- Ad esempio la sintesi ottima di reti a due livelli dà luogo a funzioni eccessivamente costose e non modulari

## **Codifica binaria di informazioni di tipo numerico e aritmetica binaria**

Addizione

Sommatori binari

Sommatore CLA

Applicazioni di n-bit adder

## Codifica delle informazioni di tipo numerico

- In un sistema di calcolo la rappresentazione di informazioni numeriche riveste particolare importanza
- I codici utilizzati per rappresentarle determinano in parte la complessità e le prestazioni delle unità che elaborano i dati di tipo numerico
- Conviene notare la distinzione fra numeri e loro rappresentazione

# Codici numerici posizionali

- **Codici posizionali (numeri razionali positivi):**
  - $\mathcal{A} = (a_1, a_2, \dots, a_b)$ : insieme ordinato di simboli;
  - $b = |\mathcal{A}|$  : base;

- **Parola di codice (lunghezza  $n + k$ ):**

$$X = (\overbrace{\alpha_{n-1}\alpha_{n-2}\dots\alpha_1\alpha_0}^{\text{parte intera}}, \overbrace{\alpha_{-1}\dots\alpha_{-k}}^{\text{parte frazionaria}})$$

- **Valore numerico (informazione):**

$$v(X) = \alpha_{n-1}b^{n-1} + \alpha_{n-2}b^{n-2} + \dots + \alpha_1b^1 + \alpha_0b^0 + \alpha_{-1}b^{-1} + \dots + \alpha_{-k}b^{-k}$$

- Questa rappresentazione, a meno del segno, sta alla base della rappresentazione numerica detta in **virgola fissa**

## Esempi di basi

Codice	Base	Alfabeto
binario	2	{0, 1}
ottale	8	{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}
decimale	10	{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}
esadecimale	16	{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F}

**Notazione:** poiché alcuni simboli sono condivisi, occorre denotare i numeri con riferimento alla base. Esempio,  $10_2 = 2_{10}$ ,  $10_{10} = 1010_2$ , ....

# Rappresentazione dei numeri naturali

- Ciascuna parola di codice ha  $n$  simboli ordinati in senso decrescente di peso
- Non si ha la parte frazionaria  $X = (\alpha_{n-1}, \dots, \alpha_0)$

$$v(X) = \sum_{i=0}^{n-1} \alpha_i b^i \quad (1)$$

- Si possono rappresentare numeri naturali  $X \in [0, b^n - 1] \subset \mathbb{N}$



# Conversione di base

- **Dato  $X$  in base  $b$ , si vuole  $Y$  in base  $c$  in modo che**  
$$v(X) = v(Y)$$
- **Si può utilizzare l'eq. 1, in cui si convertono i coefficienti di  $X$  e  $b$  nella nuova base  $c$  e si effettuano somme e prodotti nella nuova base**
- **Esempio: si vuole convertire  $10100_2$  in base 10,**  
$$1_{10} \cdot 2_{10}^4 + 0_{10} \cdot 2_{10}^3 + 1_{10} \cdot 2_{10}^2 + 0_{10} \cdot 2_{10}^1 + 0_{10} \cdot 2_{10}^0 = 20_{10}$$
- **Per motivi di praticità, questo algoritmo ha senso quando la nuova base è 10**

# Conversione di base per divisioni ripetute

- Metodo delle **divisioni ripetute** per la conversione da base 10 verso altre basi
- Sia  $X$  la parola di codice in base  $b$  che si vuole convertire in  $Y$  in base  $c$
- Se  $Y = [\beta_{m-1}, \beta_{m-2}, \dots, \beta_1, \beta_0]$  il suo valore é:  
$$v(Y) = \beta_{m-1}c^{m-1} + \beta_{m-2}c^{m-2} + \dots + \beta_1c + \beta_0$$
- Dividendo (divisione intera) per  $c$  si ha:  $v(Y) = Qc + R$  (dove  $Q$  é il quoziente e  $R$  é il resto):  
$$Q = \beta_{m-1}c^{m-2} + \beta_{m-2}c^{m-3} + \dots + \beta_1$$
$$R = \beta_0 \tag{2}$$
- Questo risultato é indipendente dal tipo di base utilizzato per eseguire le operazioni

## Conversione di base per divisioni ripetute

- Si noti che essendo  $R < c$ ,  $R$  ha la stessa rappresentazione in base  $b$  e  $c$
- Questa operazione può essere ripetuta in maniera iterativa fino a calcolare tutti i coefficienti  $\beta_i$
- Le operazioni possono essere svolte utilizzando l'aritmetica nella base di partenza  $b$  rappresentando quindi  $c$  in base  $b$
- Questo algoritmo riveste particolare interesse nella conversione da base 10 a base 2

# Conversione di base per divisioni ripetute

Conversione di  $27_{10}$  in base 2 (si divide per 2):

iterazione	$Q$	$R = \beta_i$	$\beta_i$
0	27	1	$\beta_0$
1	13	1	$\beta_1$
2	6	0	$\beta_2$
3	3	1	$\beta_3$
4	1	1	$\beta_4$
5	0		

Quindi  $27_{10} = 11011_2$

1. **Si calcoli la rappresentazione in base 2 dei numeri decimali da 0 a 15**
2. **Si calcoli la rappresentazione in base 10 dei seguenti numeri naturali in base 2:**  $1010_2$ ,  $110010_2$ ,  $100100111_2$
3. **Si calcoli la rappresentazione in base 2 dei seguenti numeri naturali in base 10:**  $1010_{10}$ ,  $87_{10}$ ,  $747_{10}$
4. **Si eseguano le seguenti conversioni**  $102_3 \rightarrow Y_{10}$ ,  $643_7 \rightarrow Y_{10}$ ,  $67_{10} \rightarrow Y_8$ ,  $1419_{10} \rightarrow Y_3$
5. **Si converta**  $145_6 \rightarrow Y_7$

## Conversione base 2 $\Leftrightarrow$ base 16

- Caso particolare in cui  $c = b^k$
- Conversione diretta da binario a esadecimale:
  - suddividere i bit in gruppi di 4 (da destra) aggiungendo eventuali zeri a sinistra
  - sostituire ogni gruppo di 4 bit con il corrispondente simbolo esadecimale
  - $X_2 = 1110011110 = 0011|1001|1110$  da cui  $X_{16} = 39E$
- Nel processo inverso si tratta semplicemente di sostituire i simboli esadecimali con gli equivalenti binari

## Conversione base 10 $\Leftrightarrow$ base 16

- Si può sempre passare per la base 2
- Conversione da base 16 a base 10:

$$X_{16} = AB4 \rightarrow X_{10} = 10 \cdot 16^2 + 11 \cdot 16^1 + 4 \cdot 16^0 = 2740$$

- Conversione da base 10 a base 16 (divisioni ripetute):

- Esempio  $X_{10} = 1410$

iterazione	$Q$	$R = \beta_i$	$\beta_i$
0	1410	2	$\beta_0$
1	88	8	$\beta_1$
2	5	5	$\beta_2$
3	0	0	

- Da cui  $X_{16} = 582$

Codifica binaria di informazioni di tipo numerico e aritmetica binaria

## **Addizione**

Sommatori binari

Sommatore CLA

Applicazioni di n-bit adder



## Addizione in base 2

- Si può applicare l'algoritmo di somma per colonne utilizzato in base 10
- Siano  $A$  e  $B$  i due numeri binari da sommare che vanno disposti su due righe
- Per ogni colonna  $i$ , partendo da quella di peso 0, è sufficiente usare  $s_i = (a_i + b_i + r_i)_{mod 2}$  e  $r_{i+1} = (a_i + b_i + r_i)/2$  (riporto)

- Esempio

$r_i$	1	1	1	1	0	
$A$		1	0	0	1	+
$B$		0	1	1	1	=
<hr/>						
$A + B$	1	0	0	0	0	

# Aritmetica base 16

- Le somme possono essere fatte convertendo gli operandi in base 10 o 2, oppure direttamente in base 16
- Altrimenti, se  $A$  e  $B$  sono i due numeri da sommare, è sufficiente usare  $s_i = (a_i + b_i + r_i)_{mod 16}$  e  $r_{i+1} = (a_i + b_i + r_i)/16$  (riporto)

- Esempio:

$r_i$	0	1	1	0	0	
$A$		A	4	7	B	+
$B$		1	E	F	2	=
<hr/>						
$A + B$		C	3	6	D	

- Se  $A \geq B$  si può utilizzare un algoritmo di sottrazione per colonne con un prestito invece del riporto
- Siano  $A$  e  $B$  i due numeri binari da sottrarre che vanno disposti su due righe
- Per ogni colonna  $i$ , partendo da quella di peso 0, è sufficiente usare  $s_i = (a_i + b_i + p_i)_{mod 2}$  e  $p_{i+1} = ((1 - a_i) + b_i + r_i)/2$  (riporto)
- Cosa succede se  $A < B$  ?

Codifica binaria di informazioni di tipo numerico e aritmetica  
binaria

Addizione

**Sommatori binari**

Sommatore CLA

Applicazioni di n-bit adder

## Esempio di funzione aritmetica: 3-bit adder

- Si vuole realizzare un sommatore a 2 operandi per numeri interi positivi rappresentati su 3 bit.
- Siano  $A = \{a_2, a_1, a_0\}$  e  $B = \{b_2, b_1, b_0\}$  tali parole
- Il risultato é rappresentabile su 4 bit:  $S = \{s_3, s_2, s_1, s_0\}$
- Si supponga di sintetizzare le funzioni  $s_i$  come espressioni SP a uscita singola

# 3-bit adder

		b1b0			
a1a0		00	01	11	10
	00	0000	0001	0011	0010
	01	0001	0010	0100	0011
	11	0011	0100	0110	0101
	10	0010	0011	0101	0100

a2b2=00

0100	0101	0111	0110
0101	0110	1000	0111
0111	1000	1010	1001
0110	0111	1001	1000

a2b2=01

0100	0101	0111	0110
0101	0110	1000	0111
0111	1000	1010	1001
0110	0111	1001	1000

a2b2=10

1000	1001	1011	1010
1001	1010	1100	1011
1011	1100	1110	1101
1010	1011	1101	1100

a2b2=11

s3s2s1s0

## 3-bit adder

Partiamo dal bit di minore peso:

a0 \ b0	0	1
0	0	1
1	1	0

$$s_0 = a_0 b_0' + a_0' b_0$$

a1 a0 \ b1 b0	00	01	11	10
00	0	0	1	1
01	0	1	0	1
11	1	0	1	0
10	1	1	0	0

$$s_1 = a_1' a_0' b_1 + a_1' b_1 b_0' + a_1 a_0' b_1' + a_1' a_0 b_1' b_0' + a_1 a_0 b_1 b_0 + a_1 b_1' b_0'$$

$s_2 = \dots$  (costo crescente)

# 3-bit adder

Le funzioni hanno un costo che a partire dal bit di minor peso ( $s_0$ ) aumenta molto rapidamente

		b1b0			
a1a0		00	01	11	10
	00	0	0	0	0
	01	0	0	1	0
	11	0	1	1	1
	10	0	0	1	1

a2b2=00

1	1	1	1
1	1	0	1
1	0	0	0
1	1	0	0

a2b2=01

1	1	1	1
1	1	0	1
1	0	0	0
1	1	0	0

a2b2=10

0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	1	1
0	0	1	1

a2b2=11

s3s2s1s0

$$\begin{aligned}s_3 = & a_2'b_2'a_1b_1 + a_2'b_2'a_1a_0b_0 + a_2'b_2'a_0b_1b_0 + \\ & a_2'b_2b_1'b_0' + a_2'b_2a_1'b_0' + a_2'b_2a_1'a_0' + a_2'b_2a_1'a_0' \cdot \\ & a_2b_2'b_1'b_0' + a_2b_2'a_1'b_1' + a_2b_2'a_1'a_0' + a_2b_2'b_0'b_1' \cdot \\ & a_2b_2a_1b_1 + a_2b_2a_1a_0b_0 + a_2b_2b_0a_1a_0\end{aligned}$$



# Problemi nella realizzazione di sommatore binari

- Con l'aumentare della dimensione delle parole ( $n$ ), il costo di sommatore binari realizzati come reti a 2 livelli aumenta molto rapidamente
- L'utilizzo dei metodi di sintesi multilivello da luogo a miglioramenti relativi
- Le soluzioni che si ottengono non risultano modulari
- Come alternativa si vedrà un metodo che é basato sulla **realizzazione hardware dell'algoritmo di somma per colonne**


# Ripple-carry adder

- Algoritmo di somma per colonne di due parole di  $n$  bit basato sulla propagazione del riporto (carry)
- $s_0 = (a_0 + b_0)_{mod2}$ ,  $c_1 = (a_0 + b_0)/2$
- $s_i = (a_i + b_i + c_i)_{mod2}$ ,  $c_{i+1} = (a_i + b_i + c_i)/2$
- $CO = c_n$
- **ove  $+$  é la somma aritmetica e  $/$  é la divisione intera**

$c_4$	$c_3$	$c_2$	$c_1$	
	$a_3$	$a_2$	$a_1$	$a_0 +$
	$b_3$	$b_2$	$b_1$	$b_0 =$
<hr/>				
$CO$	$s_3$	$s_2$	$s_1$	$s_0$
 
# Ripple-carry adder

La descrizione funzionale si traduce in questo schema:



- I blocchi che gestiscono i bit di indice  $i > 0$  sono detti full-adder (FA)
- Quello che gestisce il caso  $i = 0$  è detto half-adder (HA) (vedremo poi il motivo per cui conviene sostituirlo con un FA)

# Half-adder

É un componente ampiamente utilizzato nell'aritmetica binaria.

Ingressi  $a$  e  $b$ , uscite  $s$  e  $c_{out}$


$a$	$b$	$c_{out}$	$s$
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

$$c_{out} = ab$$

$$s = ab' + a'b$$
 
## Realizzazione di un HA

$$c_{out} = ab \quad s = ab' + a'b = a \oplus b$$



Il gate EXOR che realizza la somma modulo 2 é un componente che può essere realizzato in tecnologia CMOS al livello switch (in maniera più complessa di NAND e NOR)

# Full-adder

Il sommatore completo é anch'esso un componente fondamentale per l'aritmetica binaria. Ingressi  $a$ ,  $b$ , e  $c_{in}$ , uscite  $s$  e  $c_{out}$

$a b c_{in}$	$c_{out} s$
000	00
001	01
010	01
011	10
100	01
101	10
110	10
111	11

$$c_{out} = ab + ac_{in} + bc_{in}$$

$$s = a'b'c_{in} + a'bc_{in} + ab'c'_{in} + abc_{in}$$

# Realizzazione di un FA

		ab				
		00	01	11	10	
c	0	0	1	0	1	s
	1	1	0	1	0	

$$s = a'b'c_{in} + a'bc'_{in} + ab'c'_{in} + abc_{in}$$

		ab				
		00	01	11	10	
c	0	0	0	1	0	$c_o$
	1	0	1	1	1	

$$c_{out} = ab + ac_{in} + bc_{in}$$

## Realizzazione di un FA


$$\begin{aligned}c_{out} &= ab + ac_{in} + bc_{in} \\&= ab + ac_{in}(b' + b) + bc_{in}(a' + a) \\&= ab + ab'c_{in} + abc_{in} + a'bc_{in} + abc_{in} \\&= ab + abc_{in} + abc_{in} + c_{in}(ab' + a'b) \\&= ab + c_{in}(a \oplus b)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}s &= a'b'c_{in} + a'bc'_{in} + ab'c'_{in} + abc_{in} \\&= c_{in}(a'b' + ab) + c'_{in}(ab' + a'b) \\&= c_{in}(ab' + a'b)' + c'_{in}(ab' + a'b) \\&= c_{in} \oplus (ab' + a'b) \\&= c_{in} \oplus (a \oplus b)\end{aligned}$$



 
## Realizzazione di un FA

La realizzazione delle equazioni viste in precedenza consente di riconoscere la presenza di due HA



 
## Struttura di un n-bit adder (n=4)

Struttura al livello gate di un n-bit adder. Si noti che l'half-adder che somma  $a_0$  e  $b_0$  è stato sostituito da un full-adder in modo da poter utilizzare un carry-in di ingresso.


 
# Vantaggi e svantaggi

- Vantaggi: modularità e ridotto costo
- Svantaggi: ritardo



Codifica binaria di informazioni di tipo numerico e aritmetica binaria

Addizione

Sommatori binari

**Sommatore CLA**

Applicazioni di n-bit adder

## Sommatore carry-look ahead (CLA)

- Per superare i problemi dovuti alle prestazioni del sommatore ripple-carry sono stati proposti diversi sommatore
- Uno dei primi ad essere stato proposto é il sommatore carry look ahead (CLA)
- Il sommatore CLA utilizza una rete a 3 livelli che si occupa di calcolare i carry di un  $n$ -bit adder senza bisogno di propagare il riporto
- Il suo ritardo risulta quindi inferiore anche se al crescere di  $n$  tale vantaggio di riduce e il costo della rete può diventare eccessivo

## Sommatore carry-look ahead

- Nel sommatore ripple-carry, in uscita all' $i$ -mo FA si ha riporto ( $c_{i+1} = 1$ ) se  $a_i$  e  $b_i$  hanno valori tali da produrre un riporto in uscita indipendentemente da  $c_i$  o se il loro valore é tale da garantire la **propagazione** di  $c_i = 1$
- Generazione del riporto per il bit di peso  $i$  (carry generate):  
 $g_i = a_i b_i$
- Propagazione del riporto per il bit di peso  $i$  (carry propagate):  $p_i = a_i \oplus b_i$
- $c_{i+1} = g_i + p_i c_i$
- L'applicazione iterattiva di questa formula porta alla logica di generazione dei riporti di un CLA
- I bit della somma sono calcolati come:  $s_i = a_i \oplus b_i \oplus c_i$

## Sommatore carry look ahead (n=4)

$$c_1 = g_0 + p_0 c_{in}$$

$$c_2 = g_1 + p_1 c_1$$

$$c_3 = g_2 + p_2 c_2$$

$$c_{out} = g_3 + p_3 c_3$$

### Sostituendo iterativamente

$$c_1 = g_0 + p_0 c_{in}$$

$$c_2 = g_1 + p_1 (g_0 + p_0 c_{in})$$

$$c_3 = g_2 + p_2 (g_1 + p_1 (g_0 + p_0 c_{in}))$$

$$c_{out} = g_3 + p_3 (g_2 + p_2 (g_1 + p_1 (g_0 + p_0 c_{in})))$$

## Sommatore carry look ahead (n=4)

### Applicando la proprietà distributiva

$$c_1 = g_0 + p_0 c_{in}$$

$$c_2 = g_1 + p_1 g_0 + p_1 p_0 c_{in}$$


$$c_3 = g_2 + p_2 g_1 + p_2 p_1 g_0 + p_2 p_1 p_0 c_{in}$$

$$c_{out} = g_3 + p_3 g_2 + p_3 p_2 g_1 + p_3 p_2 p_1 g_0 + p_3 p_2 p_1 p_0 c_{in}$$

**Ciascun bit di carry viene espresso come un espressione SP a due livelli in funzione di dei bit di carry generate e propagate e del carry-in esterno**


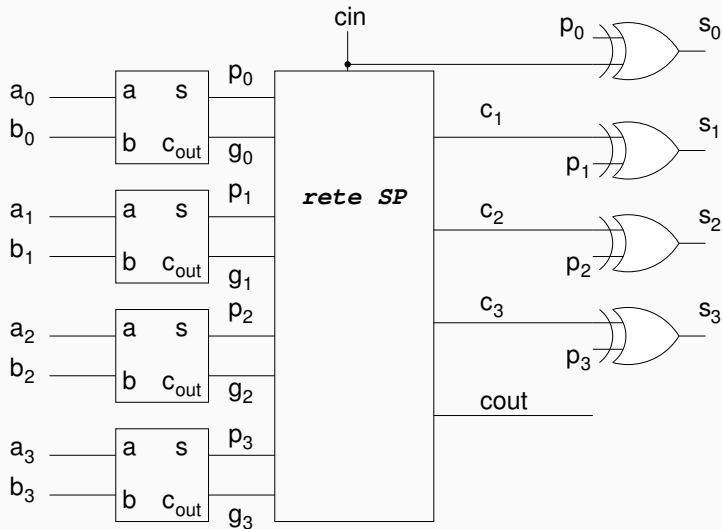
# Struttura di un sommatore CLA per $n=4$



## Confronto fra ripple-carry e carry look ahead adder

- Il sommatore ripple-carry ha  $n$  FA in cascata e il suo cammino piú lento (cammino critico) attraversa  $2n$  gate
  - supponendo che i gate abbiano ritardo  $d$ , il ritardo del cammino critico é pari a  $2dn$  ( $8d$  se  $n = 4$ )
- Nel sommatore CLA vengono attraversati  $1 + 2 + 1$  gate
  - Il ritardo é apparentemente  $4d$
  - **In realtà la rete SP ha gate con fan-in elevato il cui ritardo é superiore a quello ( $d$ ) dei gate a 2 ingressi utilizzati nei FA**
  - Il ritardo di tali gate cresce con  $n$
  - Il costo del ripple carry adder é proporzionale a  $n$ , quello del CLA aumenta con  $n^2$

Codifica binaria di informazioni di tipo numerico e aritmetica binaria

Addizione

Sommatori binari

Sommatore CLA


**Applicazioni di n-bit adder**

## n-bit adder: applicazioni

- Si mostrano qui alcune applicazioni di adder a  $n$  bit dove i singoli adder possono essere di qualsiasi tipo
- Sommatore a  $kn$ -bit ▶ soluzione
- Sommatore a più operandi ▶ soluzione
- Valutazione di semplici espressioni aritmetiche
- Contatore di uni

# Sommatore a $kn$ bit usando $k$ sommatore a $n$ bit ► return


Sia  $k = 4$  e  $n = 4$

 

1. si prendono i 4 bit di minor peso di  $x$  e  $y$  e si connettono a un 4 bit adder

# Sommatore a $kn$ bit usando $k$ sommatore a $n$ bit ► return


Sia  $k = 4$  e  $n = 4$

 

1. si prendono i 4 bit di minor peso di  $x$  e  $y$  e si connettono a un 4 bit adder
2. si procede aggiungendo 4 bit adder connessi in modo da avere il  $cout$  di uno connesso al  $cin$  del successivo

# Sommatore a $kn$ bit usando $k$ sommatore a $n$ bit ► return


Sia  $k = 4$  e  $n = 4$

 

1. si prendono i 4 bit di minor peso di  $x$  e  $y$  e si connettono a un 4 bit adder
2. si procede aggiungendo 4 bit adder connessi in modo da avere il  $cout$  di uno connesso al  $cin$  del successivo

# Sommatore a $kn$ bit usando $k$ sommatore a $n$ bit ► return

Sia  $k = 4$  e  $n = 4$

 

1. si prendono i 4 bit di minor peso di  $x$  e  $y$  e si connettono a un 4 bit adder
2. si procede aggiungendo 4 bit adder connessi in modo da avere il  $cout$  di uno connesso al  $cin$  del successivo




Si vuole calcolare  $S = X + Y + W$

1. in questa soluzione non vengono perse informazioni:  $S$  ha un numero di bit sufficiente per contenere il risultato
2.  $S \leq 45$  e quindi deve avere 6 bit

# Sommatore a 3 operandi da 4 bit ciascuno ▶ return

Si vuole calcolare  $S = X + Y + W$

 
1. in questa soluzione non vengono perse informazioni:  $S$  ha un numero di bit sufficiente per contenere il risultato
2.  $S \leq 45$  e quindi deve avere 6 bit
3. per prima cosa si sommano  $X$  e  $Y$  con un 4 bit adder di cui vanno usate tutte le uscite



# Sommatore a 3 operandi da 4 bit ciascuno ▶ return

Si vuole calcolare  $S = X + Y + W$

 1. in questa soluzione non vengono perse informazioni:  $S$  ha un numero di bit sufficiente per contenere il risultato
2.  $S \leq 45$  e quindi deve avere 6 bit
3. per prima cosa si sommano  $X$  e  $Y$  con un 4 bit adder di cui vanno usate tutte le uscite
4. poi bisogna utilizzare un 5 bit adder per sommare  $W$  a  $X + Y$  e anche in questo caso si utilizzano le 6 uscite



- I componenti per l'aritmetica binaria giocano un ruolo rilevante nelle prestazioni delle CPU e di altri sistemi digitali
- Siamo partiti dal caso piú semplice della somma di numeri naturali vedendo due possibili soluzioni per l'implementazione degli adder
- Ne esistono diverse altre
- Vedremo in seguito il loro utilizzo nelle CPU