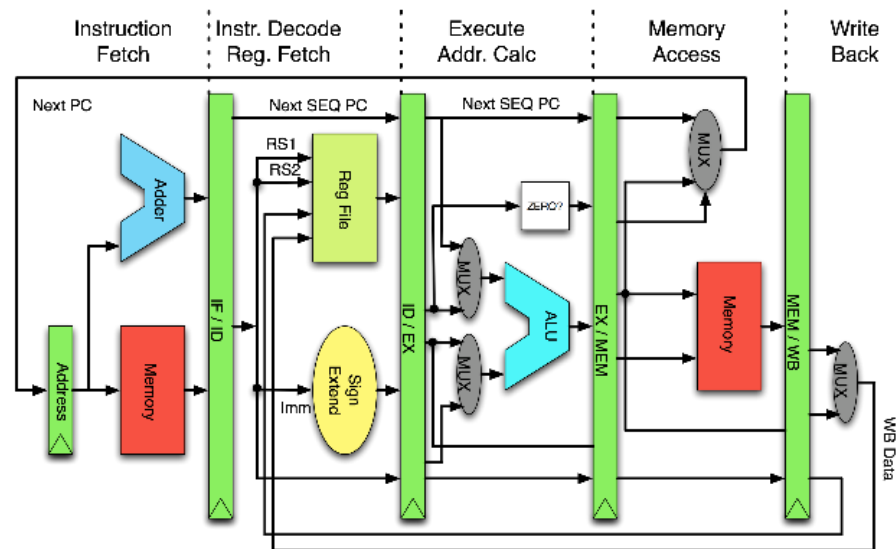


La Microarchitettura MIPS



Michele Favalli

Facciamo il punto

- Abbiamo visto con cosa è fatta una CPU (gate e FF)
- Abbiamo visto cosa fa una CPU (Von Neumann e ISA)
- Adesso possiamo andare a vedere come è fatta una CPU


Obiettivo

- Analizzare l'implementazione della microarchitettura di un microprocessore a singolo core.
- Per semplicità, verrà illustrata l'implementazione di un sottoinsieme del set di istruzioni:
 - Istruzioni per il trasferimento di dati (**load**, **store**)
 - Istruzioni aritmetico-logiche (**add**, **sub**, **and**, **or**, **slt**)
 - Istruzioni per il salto condizionale e non (**beq**, **j**)

Obiettivo


- Capire come l'ISA determina gli aspetti implementativi
- Capire come le strategie implementate determinano le metriche che misurano le prestazioni

Come eseguire una istruzione?

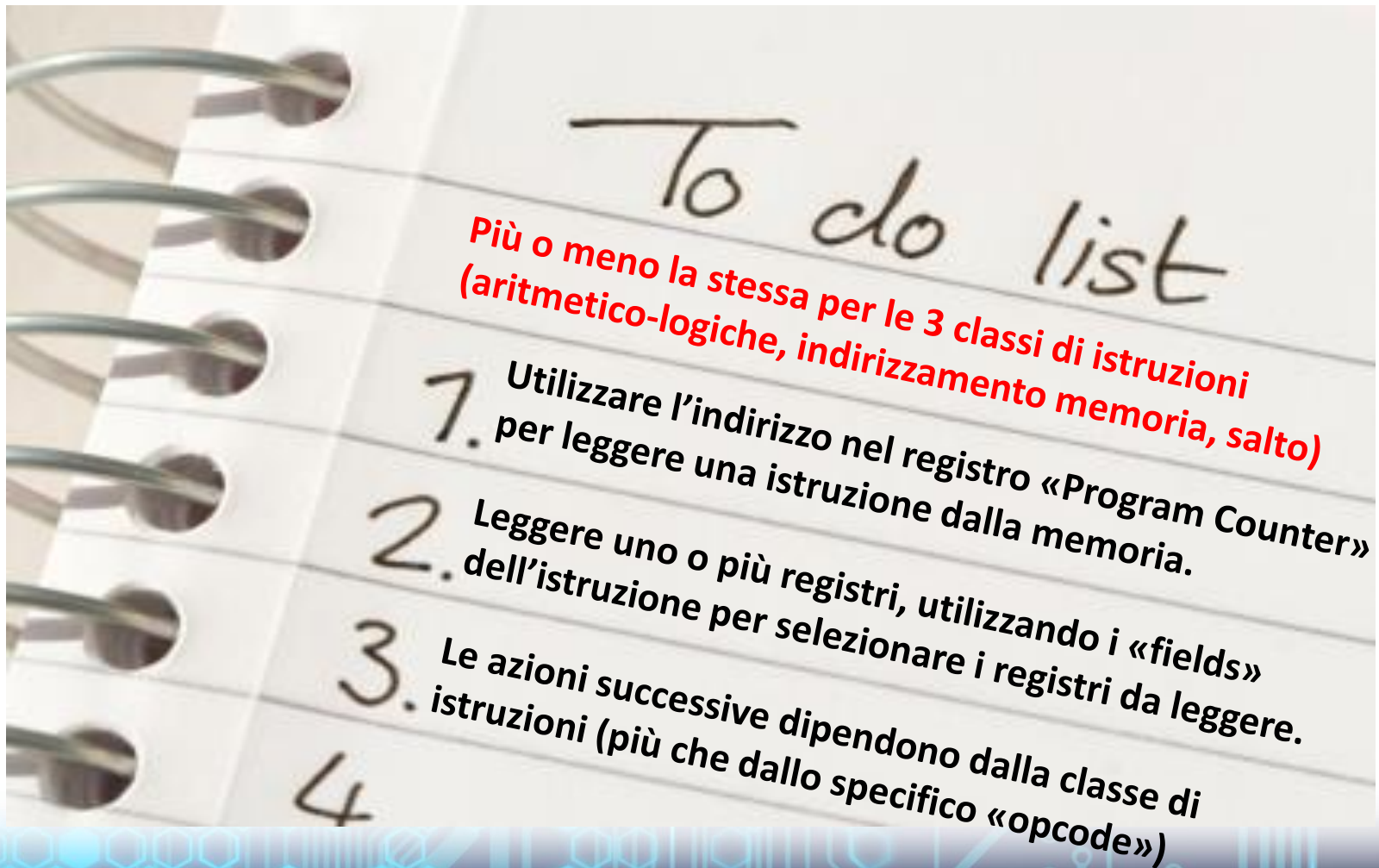

Affinità fra le classi di istruzioni

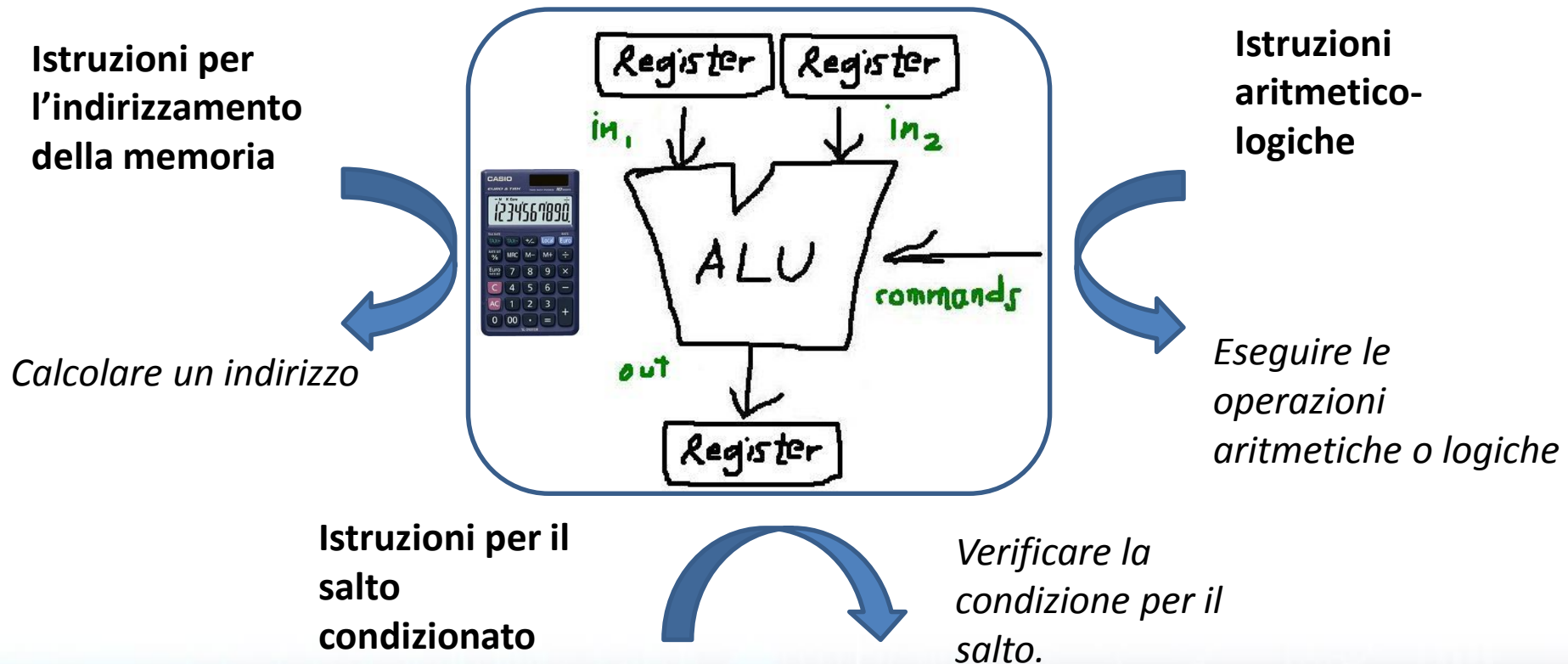Tutte le classi di istruzioni (con l'eccezione del salto incondizionato) dopo la lettura dei registri potrebbero usare la stessa ALU => conseguenza della semplicità dell'ISA dell'architettura MIPS




Affinità

Dopo l'ALU, le azioni si diversificano

Istruzioni per
l'indirizzamento
della memoria

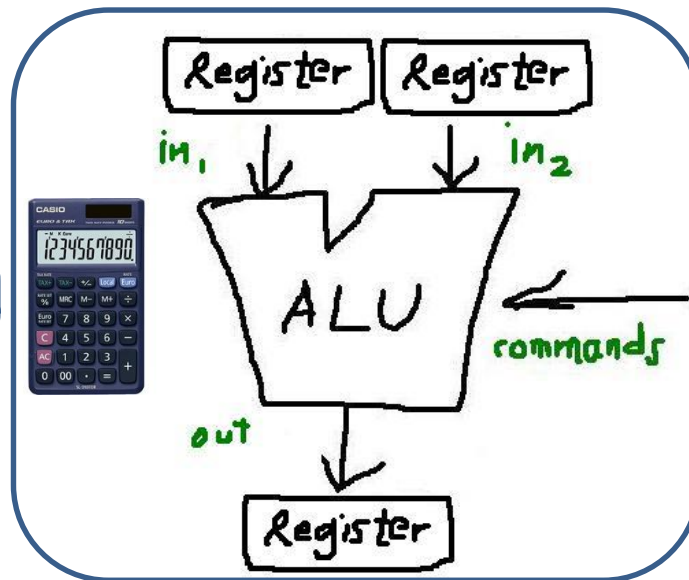*Accedere alla memoria
per una load o store*




Istruzioni
aritmetico-
logiche

*Scrivere il risultato in
un registro
destinazione*

Istruzioni per il
salto
condizionato

*Aggiornare il valore
del PC sulla base
della condizione*

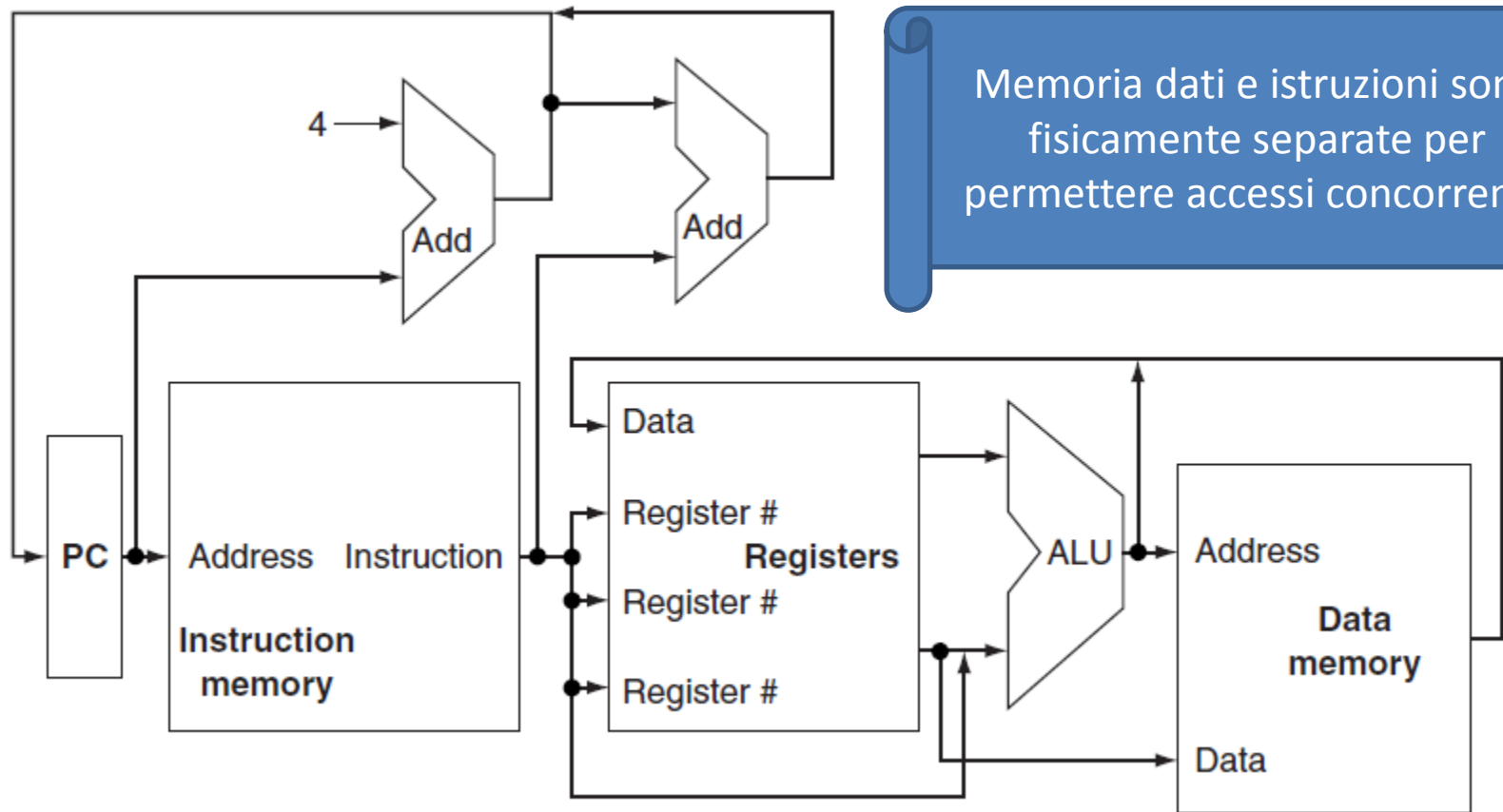Vista Astratta di un Microprocessore MIPS a Singolo Core




Memoria dati e istruzioni sono fisicamente separate per permettere accessi concorrenti.

Si notino le principali unità funzionali e le connessioni tra loro


Vista Astratta di un Microprocessore MIPS a Singolo Core

Comune a tutte le istruzioni

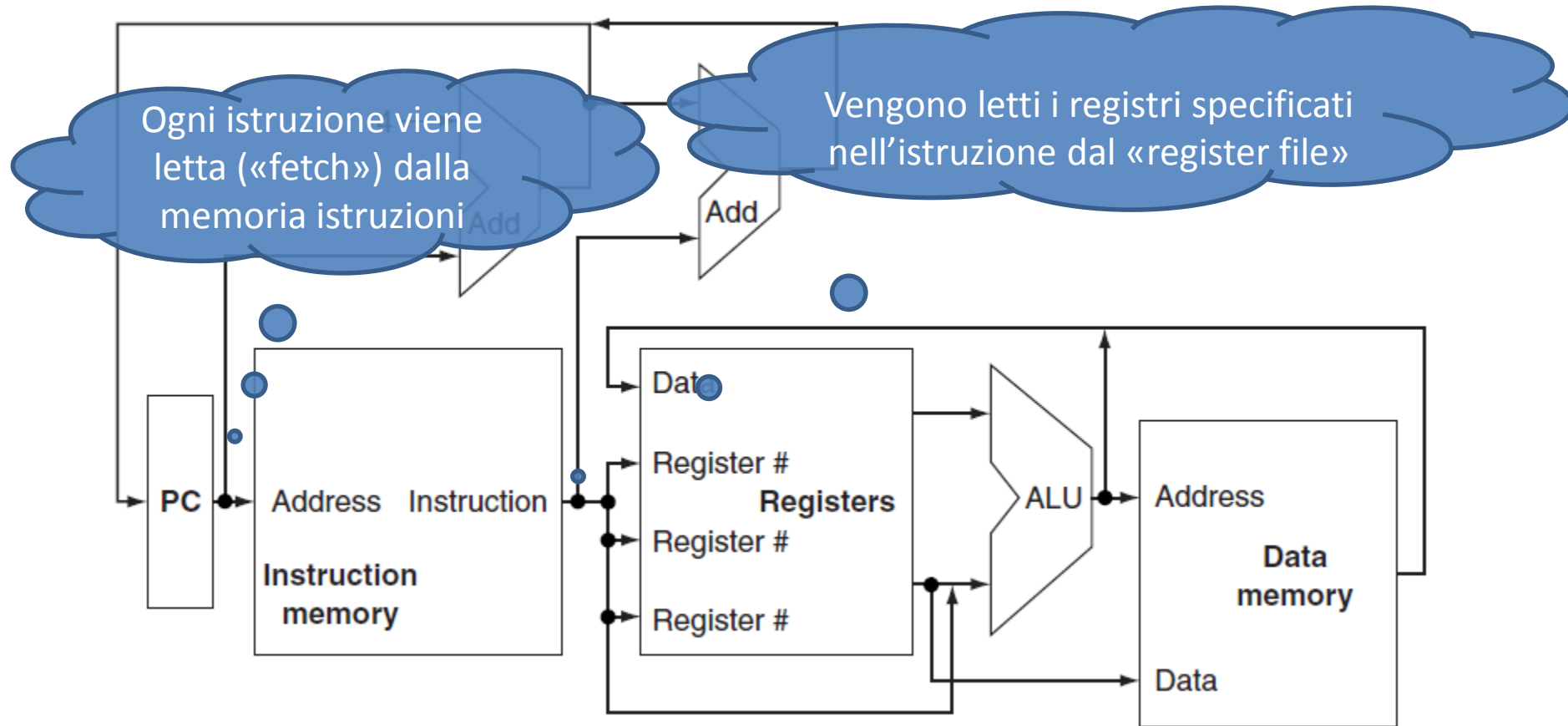


Vista Astratta di un Microprocessore MIPS a Singolo Core

Istruzioni aritmetico-logiche

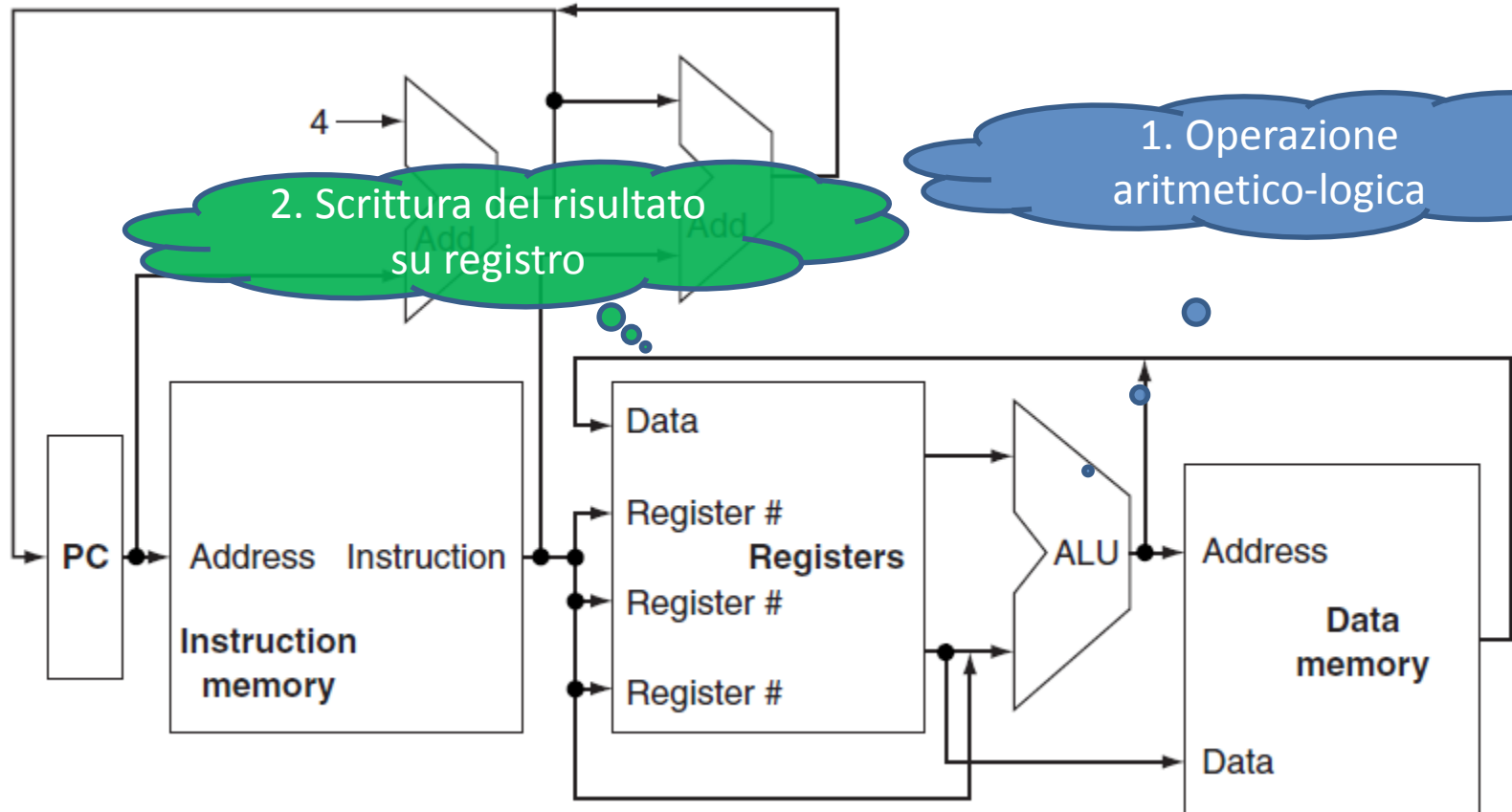


Vista Astratta di un Microprocessore MIPS a Singolo Core

Istruzioni di load/store

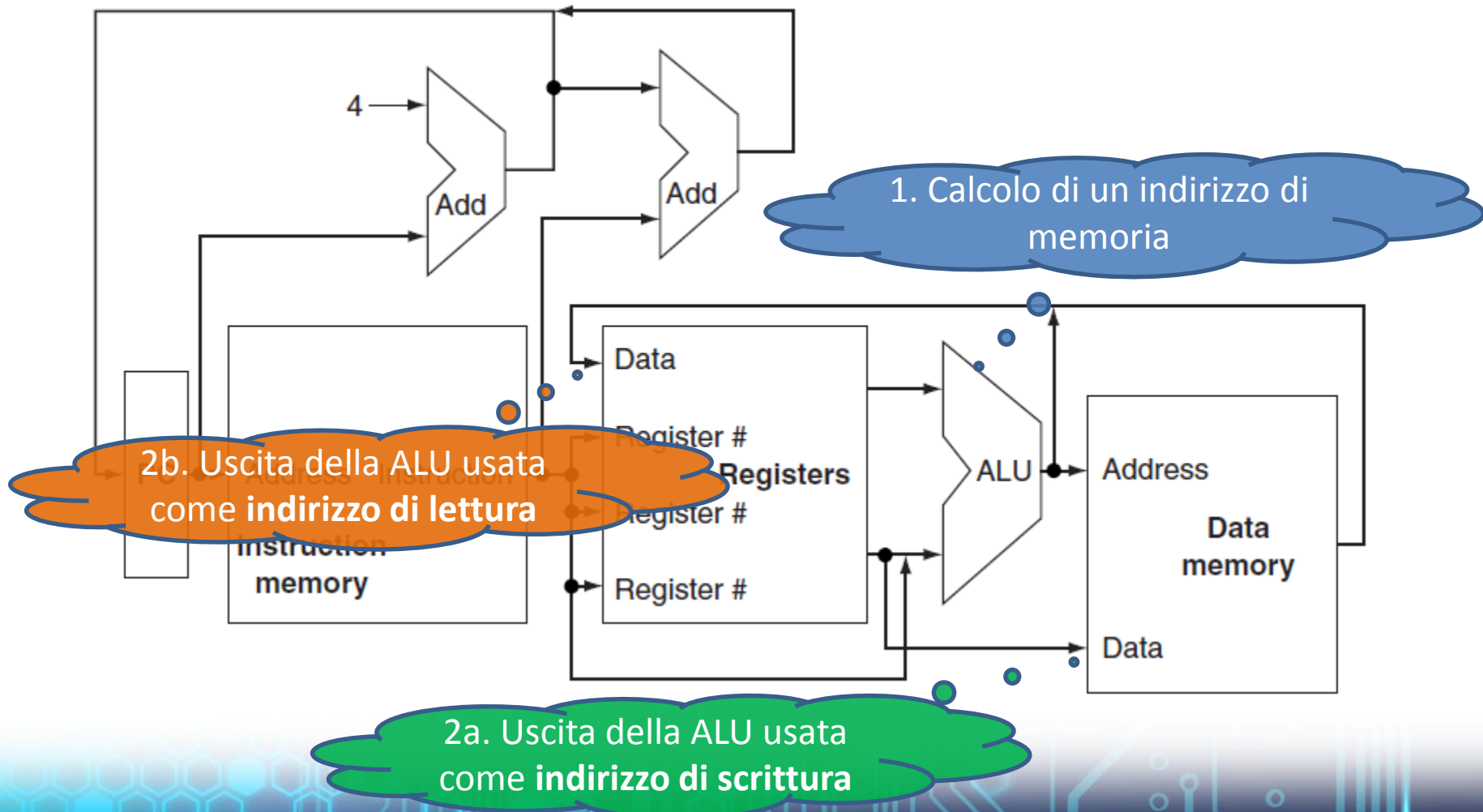


Vista Astratta di un Microprocessore MIPS a Singolo Core

Istruzioni di «branch»

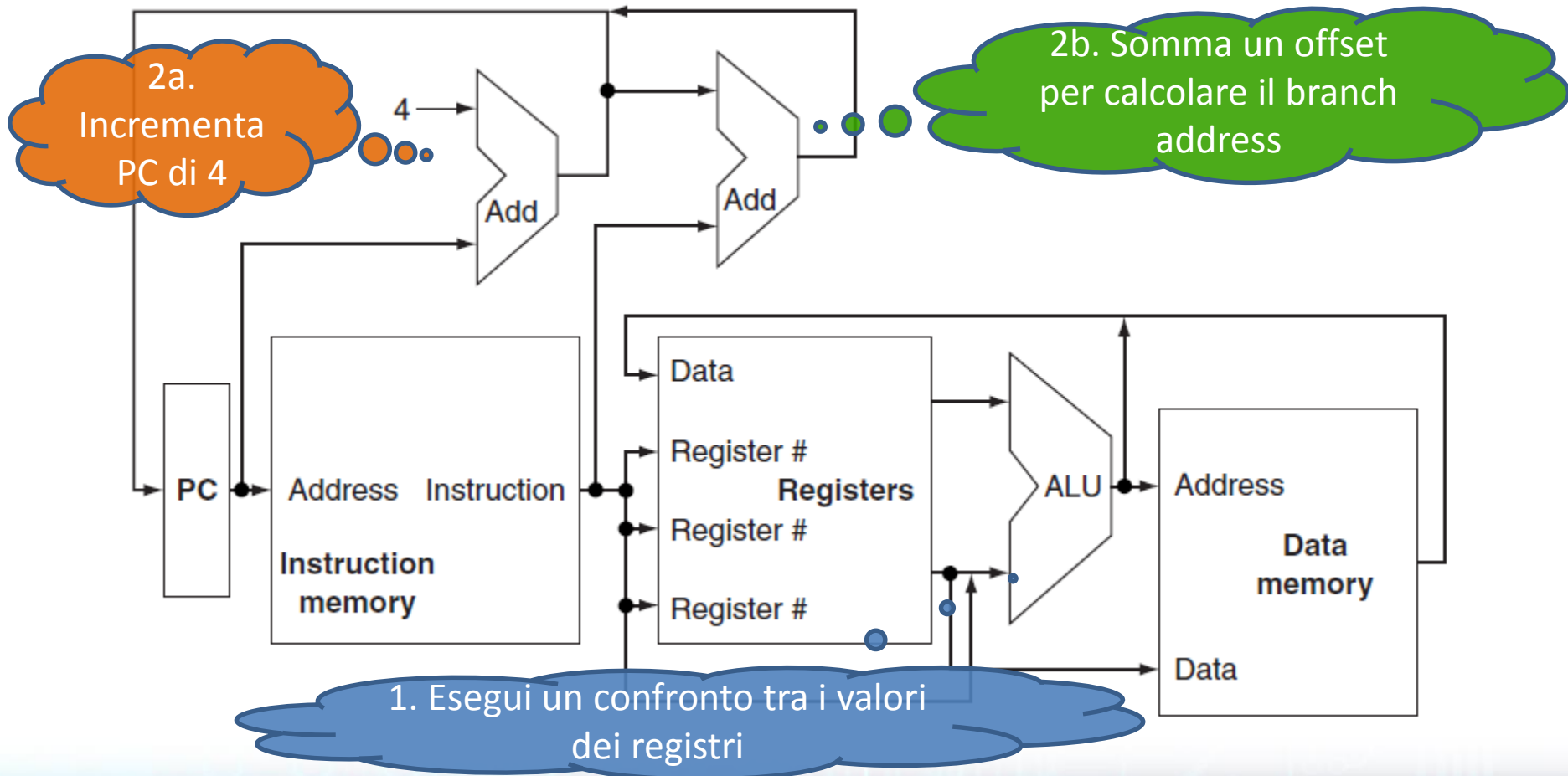


Vista più dettagliata

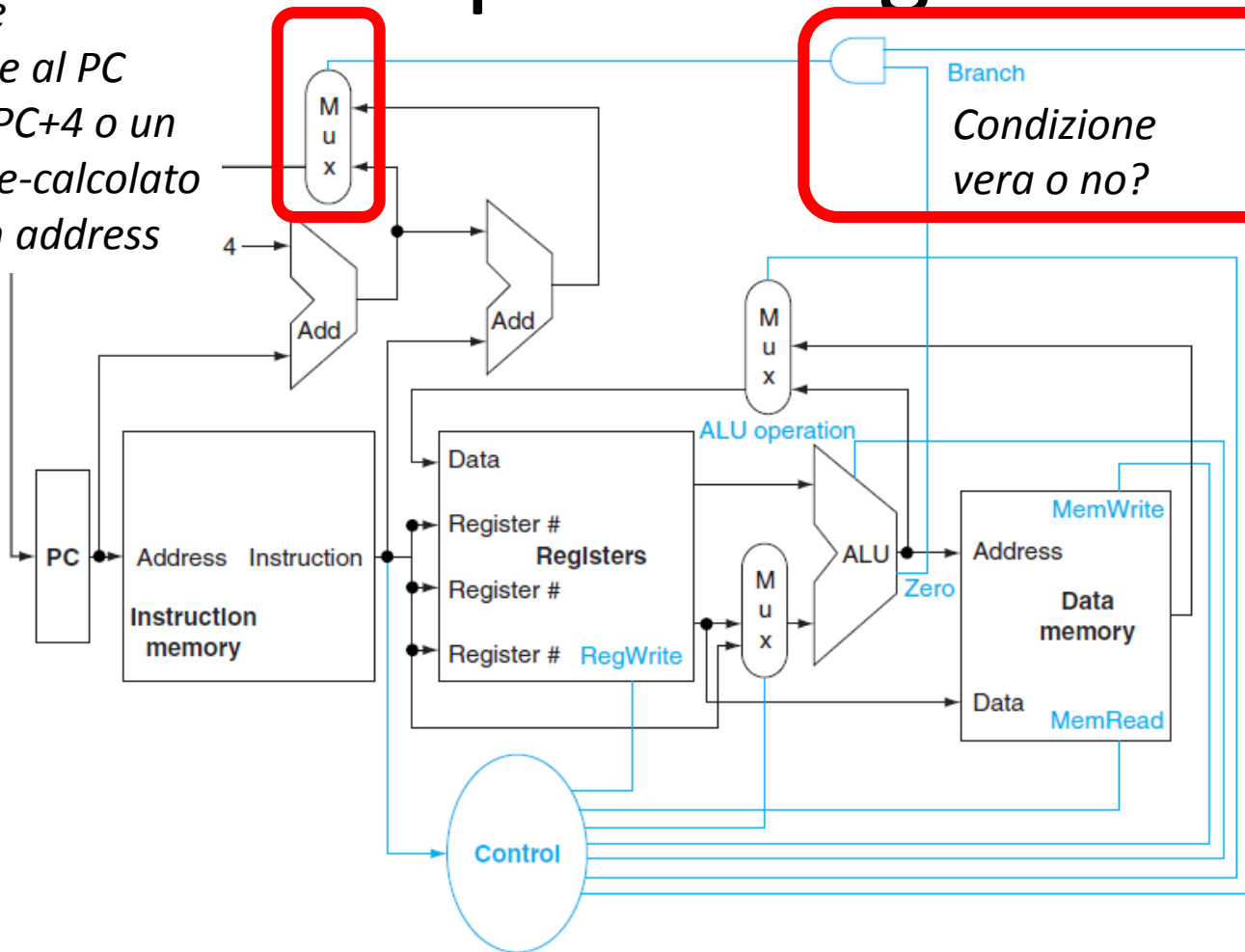*Decide se
assegnare al PC
Il valore PC+4 o un
valore pre-calcolato
di branch address*




*Branch
Condizione
vera o no?
=1
se istruzione è
un branch*


Vista più dettagliata

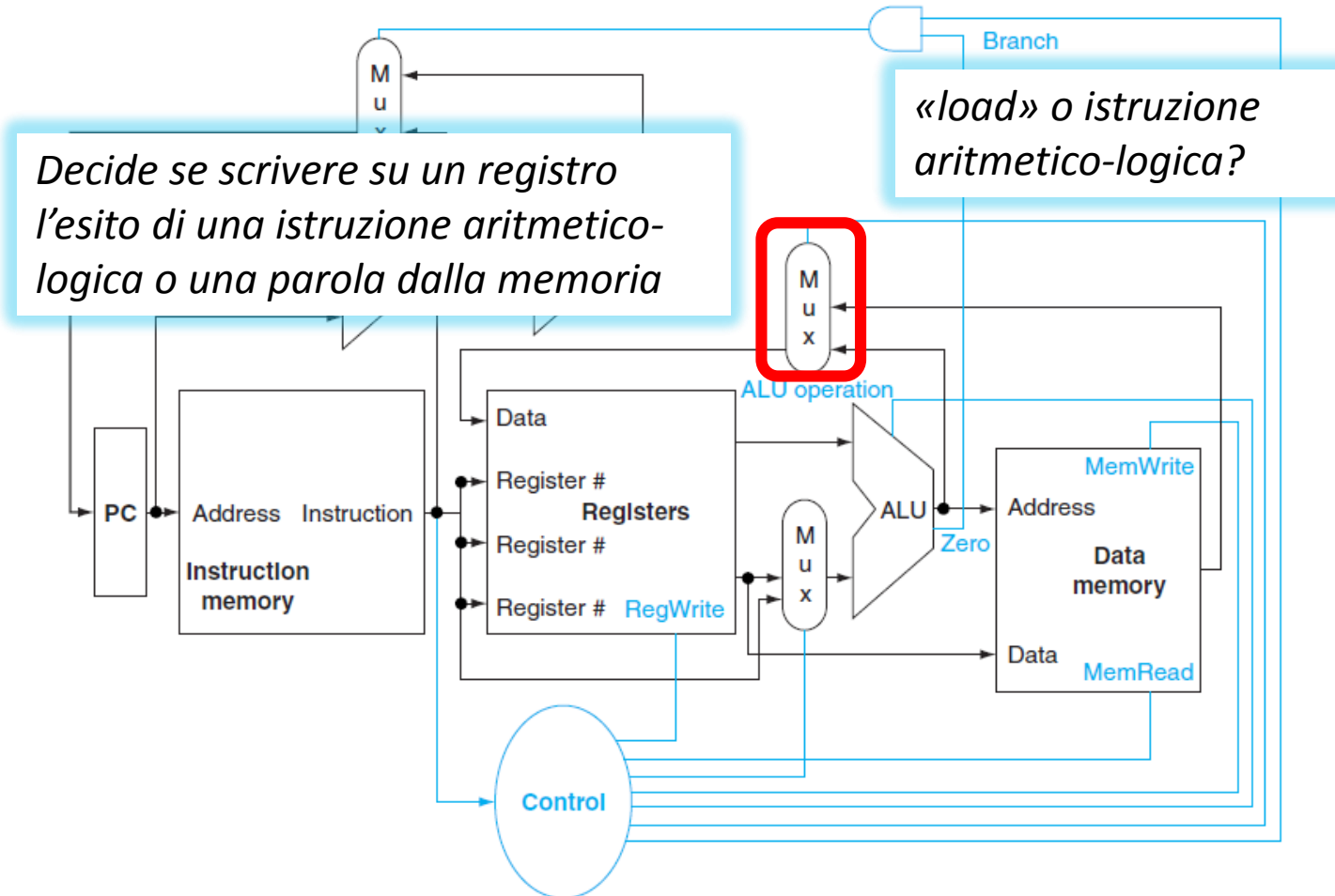

Vista più dettagliata

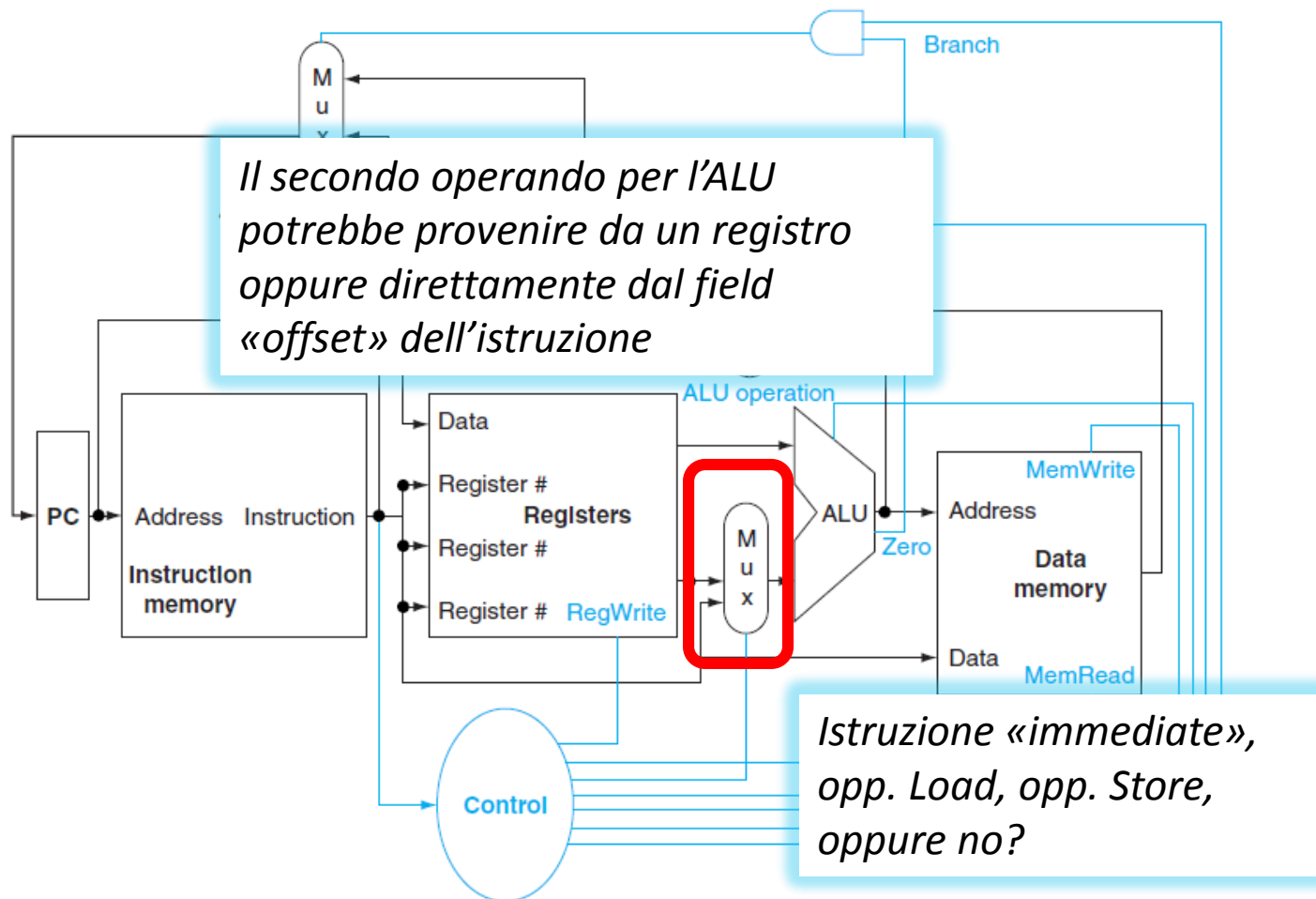


Vista più dettagliata

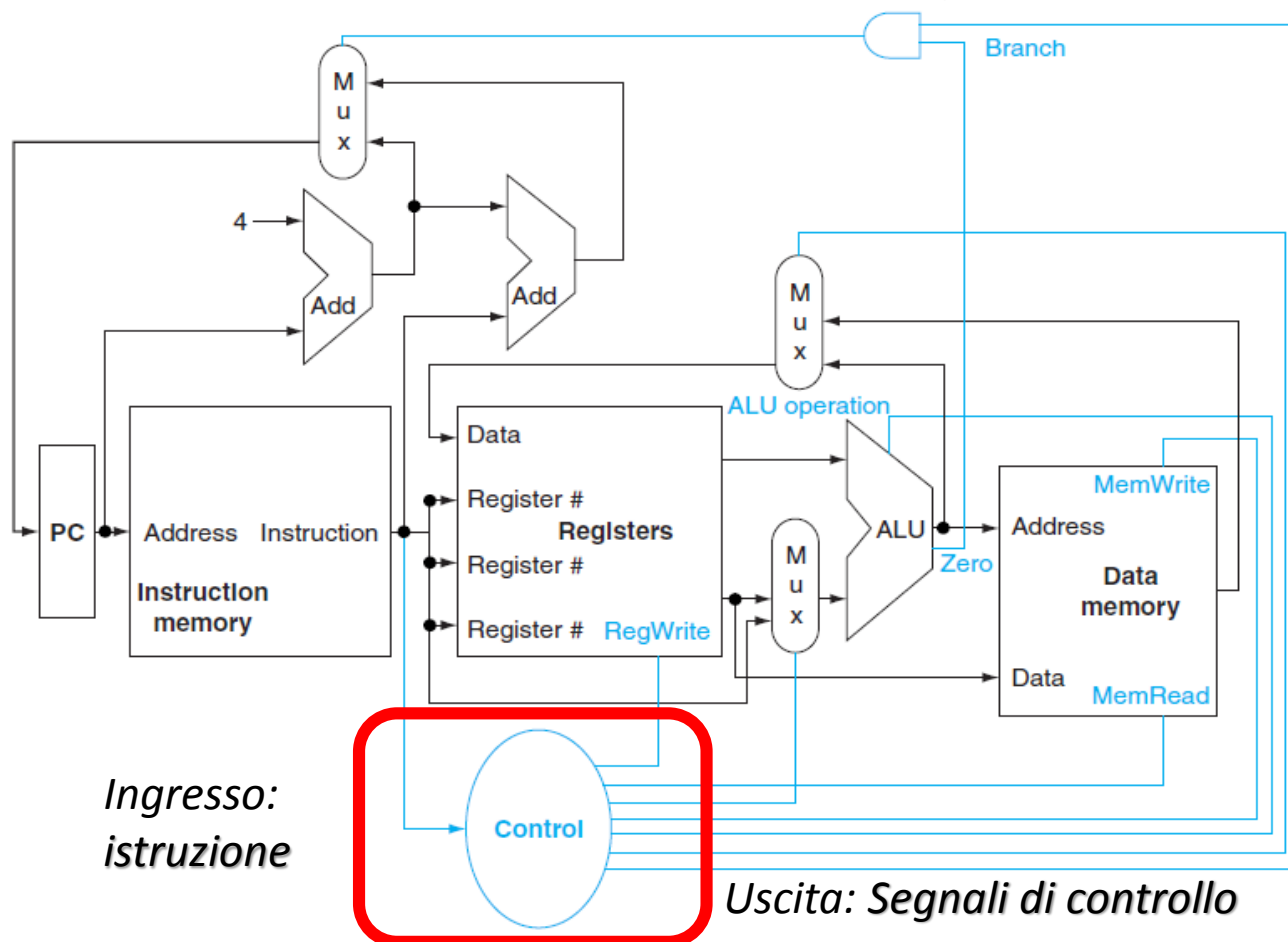

La «logica di controllo» configura il **tipo di operazione** che i blocchi funzionali devono svolgere (es., read o write, ALU operation), e i **segnali di controllo dei multiplexers**.


Metodologia di clocking

- Siccome solo i circuiti con memoria possono memorizzare valori, è necessario che elementi di memoria siano piazzati prima (per fornire ingressi stabili) e dopo (per conservare i risultati) la logica combinatoria
- Il massimo ritardo di propagazione del segnale attraverso la logica combinatoria determina il minimo periodo di clock
- Es.: ritardo massimo combinatorio di 0.9ns => Freq. di clock: $1/(0.9+0.1)\text{ns}=1\text{ GHz}$ (dove 0.1ns è il tempo di setup più quello di risposta dei FF)

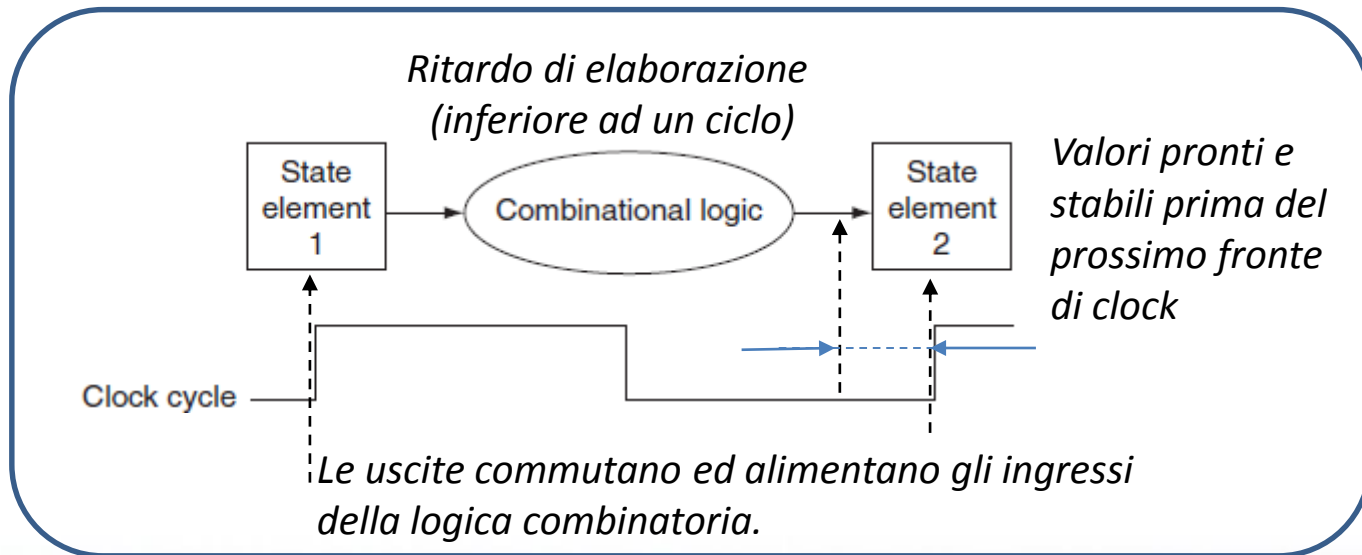

Pipelining

 - Spezzando la logica combinatoria in stadi di pipeline è possibile aumentare la frequenza di clock
- Dal punto di vista del tempo impiegato per completare un operazione non ci sono vantaggi
- Il vero vantaggio dipende dal fatto che i due blocchi combinatori sono disaccoppiati e il primo blocco può iniziare a lavorare su un nuovo dato mentre il secondo completa il dato precedente




Costruzione del Datapath

- Fetch progressivo delle istruzioni

Ingredienti:

Memoria istruzioni

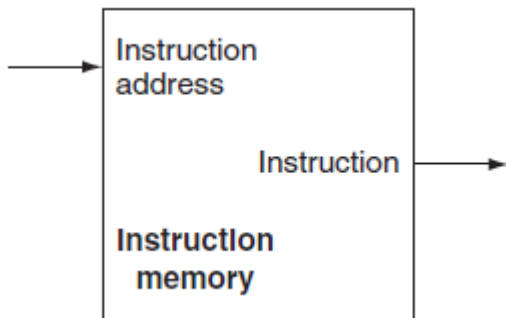


Indirizzo	Contenuto
0	10110..
4	11010..
8	10000..
12	00100..
16	11001..

Dato un indirizzo, la memoria ritorna l'istruzione desiderata


E' read-only, fatta eccezione per il **LOADER**

Program Counter

 

E' un registro che contiene **l'indirizzo dell'istruzione attualmente in esecuzione**

Adder

 


Deve sommare «4» al PC per ottenere l'indirizzo dell'istruzione successiva

Costruzione del Datapath


- Fetch progressivo delle istruzioni

Indirizzo «16»

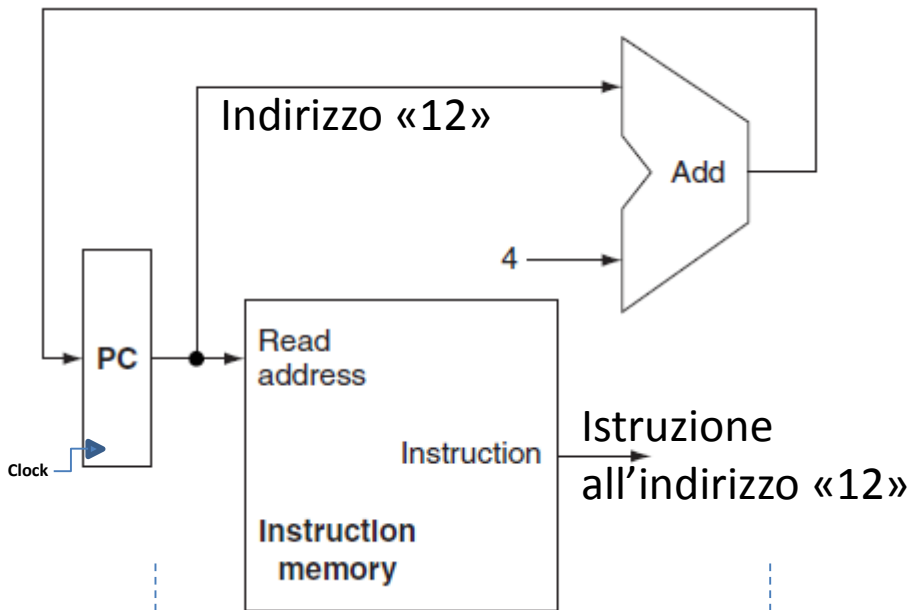

Fotografia al ciclo di clock «x»

Indirizzo «20»

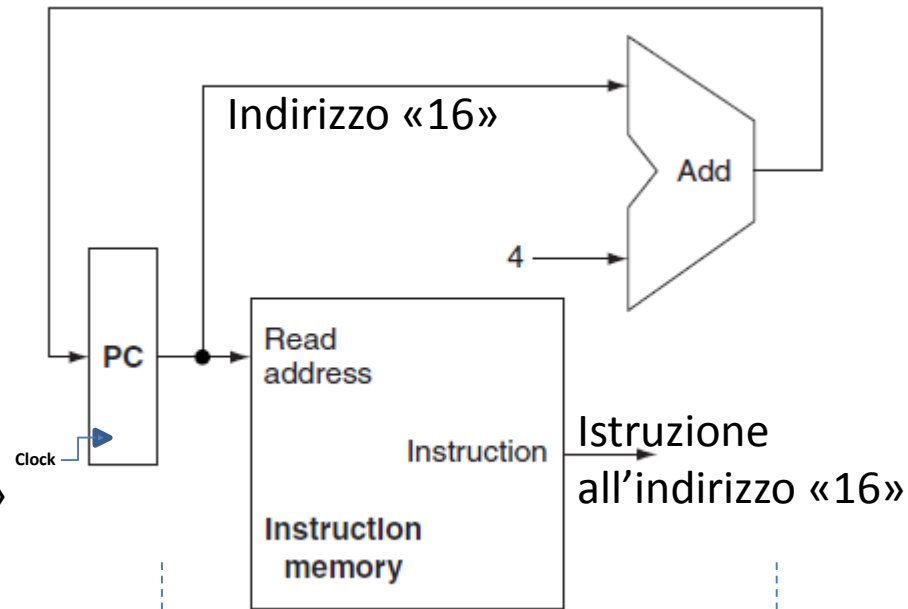

Fotografia al ciclo di clock
«x+1»

Le operazioni devono finire in tempo, prima del fronte di clock successivo

Costruzione del Datapath

- Implementazione di istruzioni di tipo R

In generale, si legge da due registri, e si scrive in un terzo.

op	rs	rt	rd	shamt	funct
6 bits	5 bits	5 bits	5 bits	5 bits	6 bits

Add \$t1, \$t2, \$t3 # leggi \$t2 e \$t3, sommalì, e scrivi il risultato in \$t1.


Anche **sub, or, and, slt,**

Ingredienti:

Registri. Essi sono «raggruppati» in una struttura ad-hoc multi-porta chiamata «register file».

Indirizzi dei registri di cui leggere e/o scrivere il contenuto (5 bit => 32 registri)

Dato da scrivere su un registro

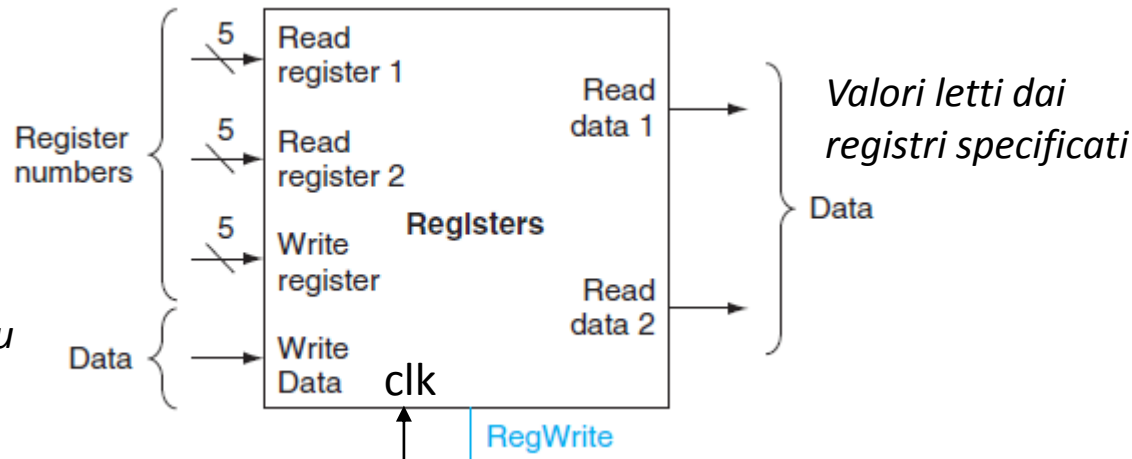

Segnale di controllo per ordinare la scrittura di un registro sul prossimo fronte di clock.

La lettura si suppone essere di «default».

Costruzione del Datapath

- Implementazione di istruzioni di tipo R

op	rs	rt	rd	shamt	funct
6 bits	5 bits	5 bits	5 bits	5 bits	6 bits

In generale, si legge da due registri, e si scrive in un terzo.

Add \$t1, \$t2, \$t3 # leggi \$t2 e \$t3, sommalì, e scrivi il risultato in \$t1.


Anche **sub, or, and, slt,**

Ingredienti:

Registri. Essi sono «raggruppati» in una struttura ad-hoc multi-porta chiamata «register file».

Numero ID dei registri di cui leggere e/o scrivere il contenuto (5 bit => 32 registri)

Dato da scrivere su un registro

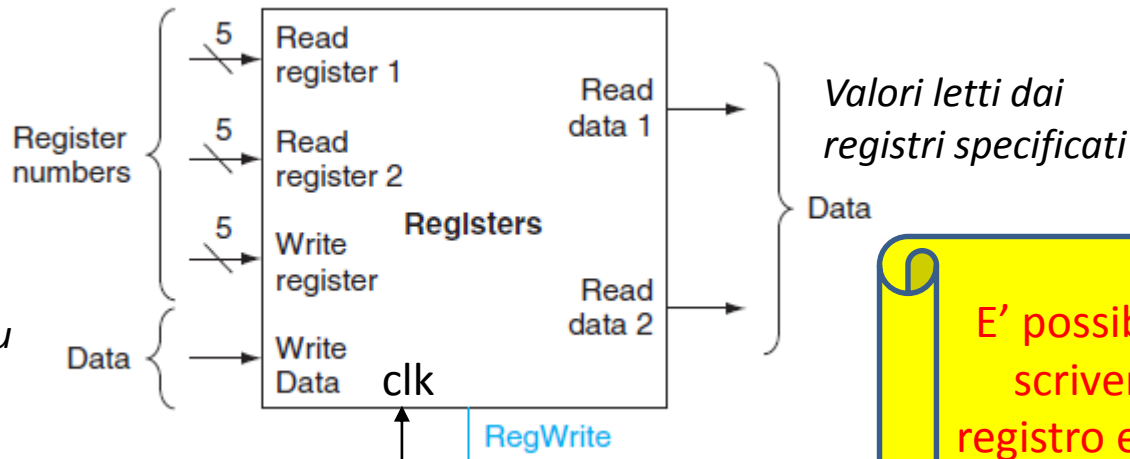


Segnale di controllo per ordinare la scrittura di un registro sul prossimo fronte di clock.

La lettura si suppone essere di «default».

E' possibile leggere e scrivere lo stesso registro entro lo stesso ciclo di clock???


Accesso ad un Registro

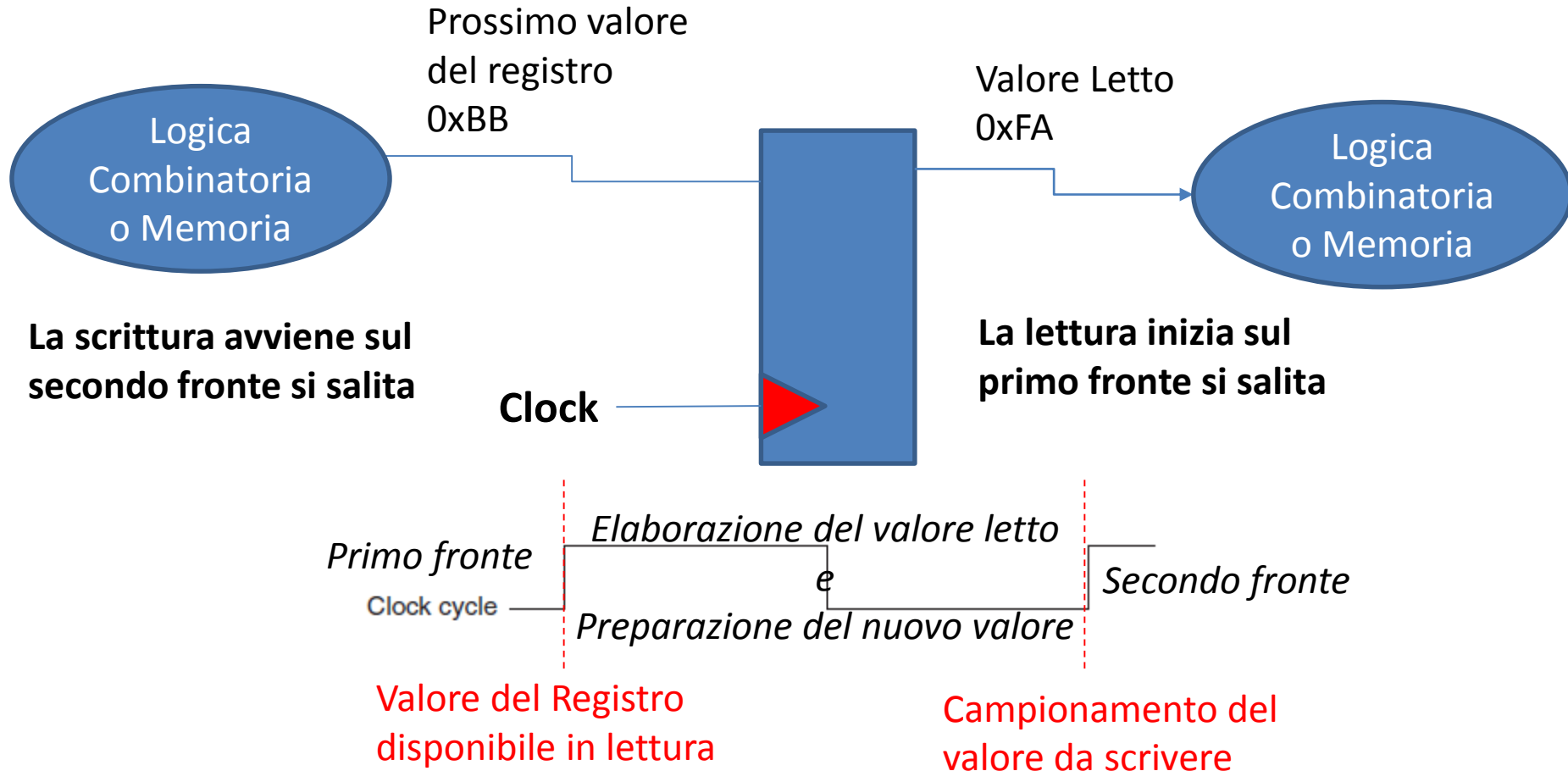

Nello stesso periodo di clock è possibile sia scrivere 0xBB sia leggere 0xFA

Costruzione del Datapath

 - Implementazione di istruzioni di tipo R




In generale, si legge da due registri, e si scrive in un terzo.

Add \$t1, \$t2, \$t3 # leggi \$t2 e \$t3, sommalì, e scrivi il risultato in \$t1.
Anche **sub**, **or**, **and**, **slt**,


Ingredienti: **ALU**

Selezione del tipo di operazione

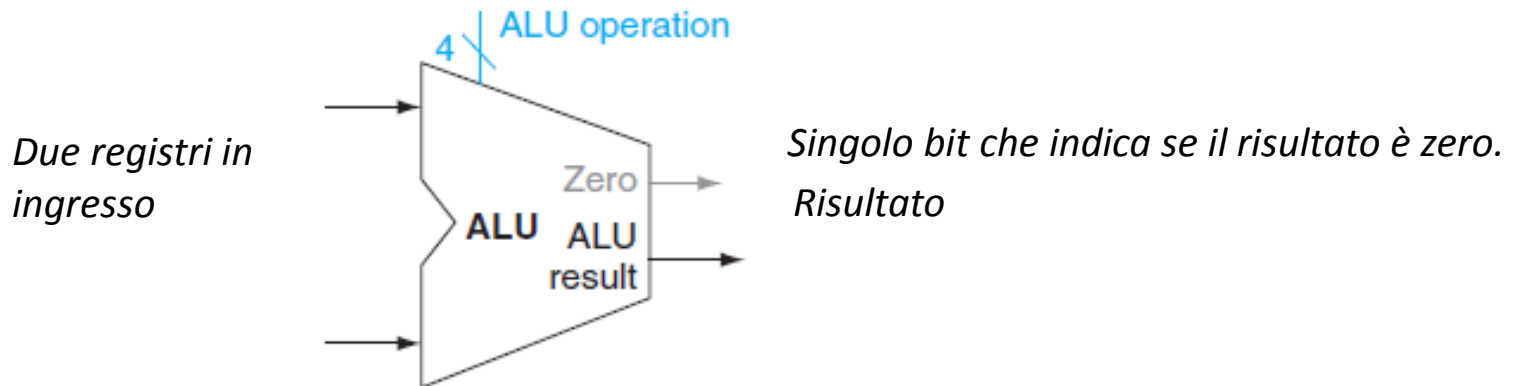

Costruzione del Datapath

 
- Implementazione di istruzioni LOAD/STORE




lw \$t1, offset_value(\$t2)

sw \$t1, offset_value(\$t2)

Register File

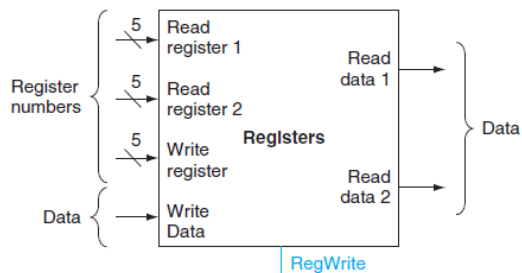


ALU

 


Ingredienti:

Memoria Dati

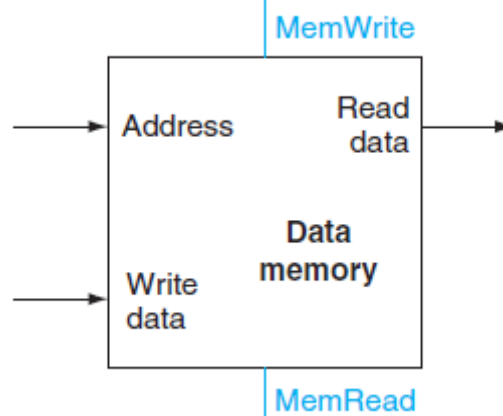

Unità per la conversione di formato

 

*Converte un offset a 16 bit
in un numero a 32 bit*

*Segnali di controllo per
discriminare tra **load** e **store***

Costruzione del Datapath

- Implementazione di istruzioni tipo R e di load/store
- Esiste una somiglianza fra queste classi di istruzioni

Istruzioni R

Istruzioni LW/SW


- A. Le istruzioni aritmetico-logiche usano l'ALU con ingressi provenienti da 2 registri.
- B. Load/Store usano l'ALU con un ingresso da registro ed un ingresso dall'offset nell'istruzione

- A. Le istruzioni aritmetico-logiche scrivono il risultato dell'ALU su registro destinazione.
- B. Le Load scrivono un dato letto in memoria sul registro destinazione.

Sfida progettuale:
Condividere il register file e l'ALU tra questi due tipi di operazioni!

Costruzione del Datapath

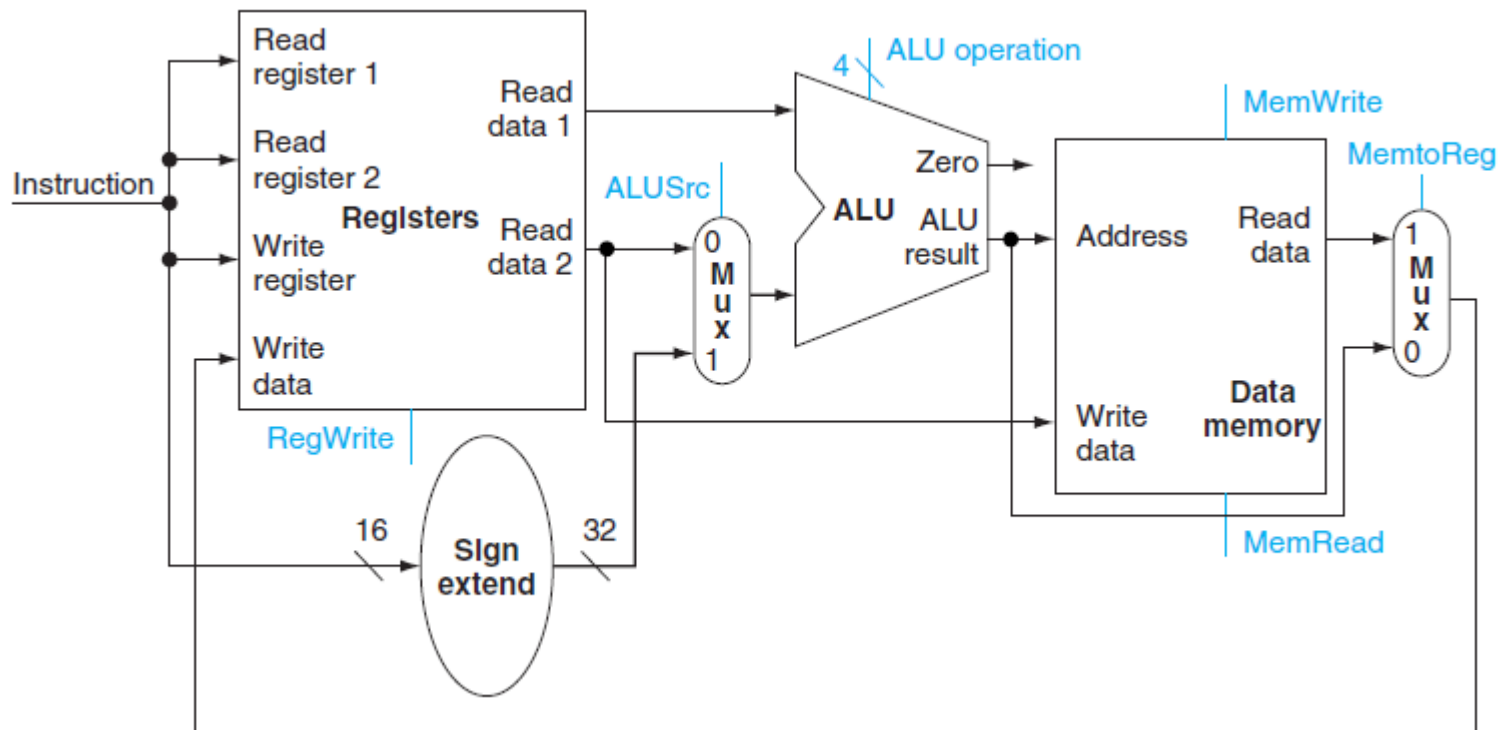- Implementazione di istruzioni tipo R e di load/store



La condivisione delle risorse introduce la necessità di MUX e rispettivi segnali di controllo

Costruzione del Datapath

- Implementazione di salti condizionali


op	rs	rt	constant or address
6 bits	5 bits	5 bits	16 bits

beq \$t1, \$t2, offset # se \$t1 = \$t2, salta all'indirizzo «branch target address»

branch target address = indirizzo base + offset

- La **BASE** per calcolare «branch target address» è l'indirizzo dell'istruzione successiva al branch!
 - Nel «fetch datapath», viene calcolato PC+4 (indirizzo della prossima istruzione), che dunque viene fornito «gratis» al «branch datapath».
- L'**offset dell'istruzione si riferisce alle parole, non ai byte**, per aumentare la «branching distance» potenziale.
- Prossimo valore del PC:

Condizione è vera?

 

BRANCH TAKEN.

PC_{new} = Branch target address



BRANCH NOT TAKEN.

PC_{new} = PC_{current} + 4

Costruzione del Datapath


beq \$t1, \$t2, offset # se \$t1 = \$t2, salta all'indirizzo «branch target address»

Eeguire un branch implica due operazioni fondamentali:

A. Calcolo del branch target address

..e le due cose in parallelo!

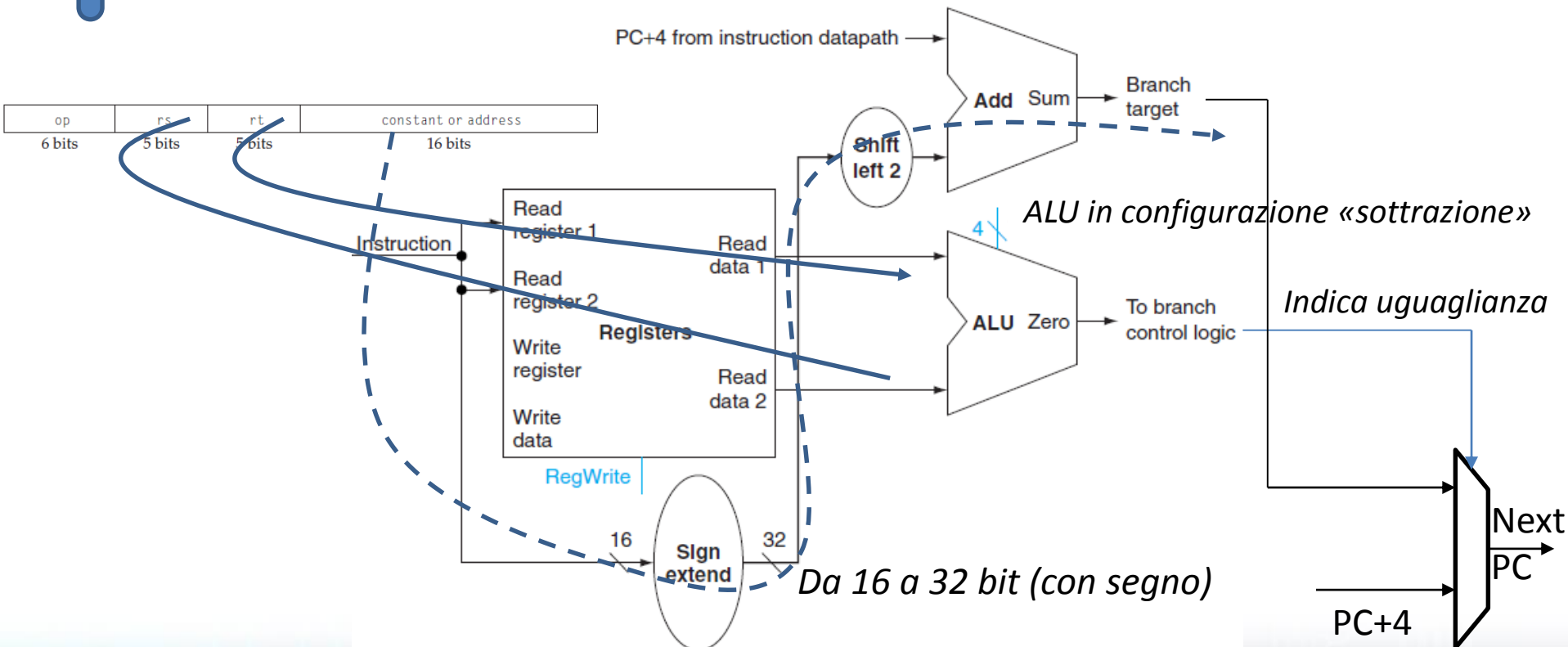B. Confronto del contenuto di due registri




Costruzione del Datapath


- Mettiamo tutto insieme con queste ipotesi semplificative
 - **Esecuzione di tutte le istruzioni in un solo ciclo di clock!**
 - ✓ **CPI = 1 (cicli di clock per istruzione)**
 - **Non sfrutto il fatto che non tutte le istruzioni hanno lo stesso tempo di esecuzione effettivo**
 - ✓ **Periodo di clock determinato dal caso peggiore**
 - ✓ **Le operazioni non critiche introducono «idleness»**

Costruzione del Datapath


- Mettiamo tutto insieme!

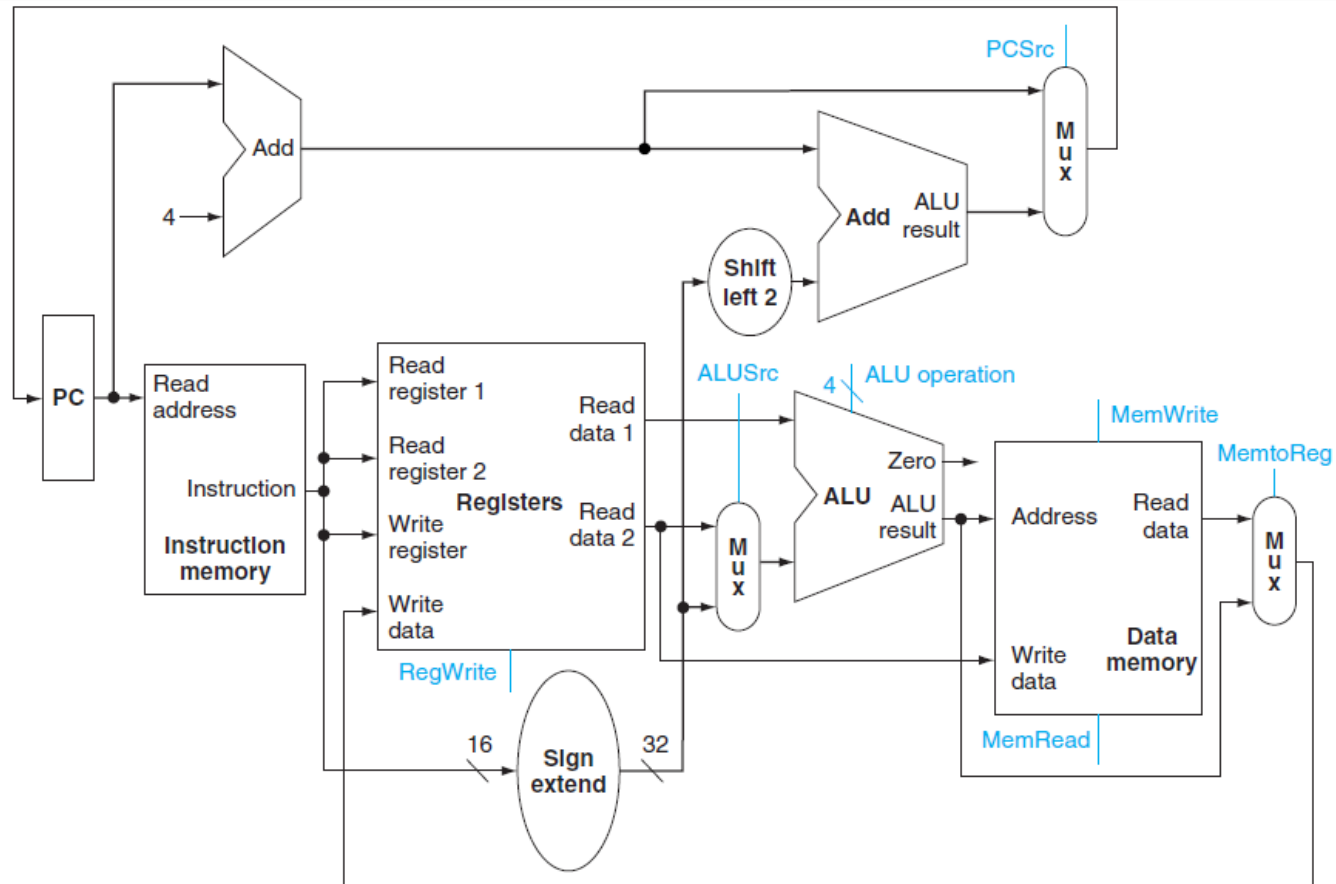


Manca un Multiplexer

 

a. R-type instruction

 


b. Load or store instruction

 

c. Branch instruction

Il registro destinazione dipende dalla classe di istruzione. Ciò renderà necessario un multiplexer per selezionare il registro destinazione per la istruzione in esecuzione.

Aggiunta dei Multiplexer

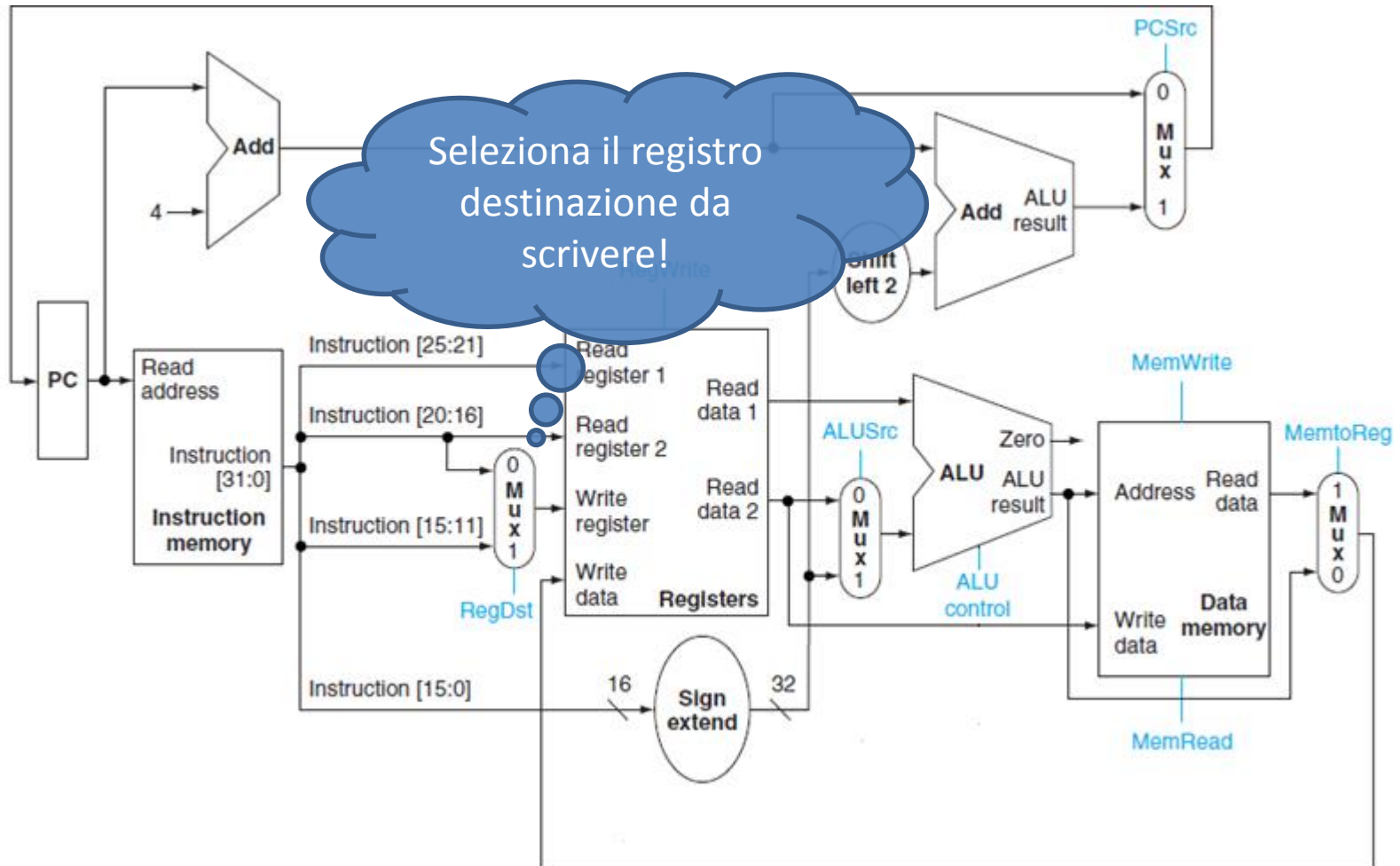

Come controlliamo la ALU?